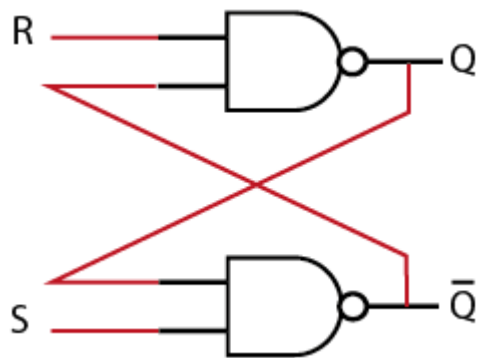


```

1 {
2   'nombre': 'Barrera Peña Víctor Miguel',
3   'tipo': 'Tarea',
4   'no': '48',
5   'grupo': '6',
6   'materia': '1645 Diseño Digital Moderno',
7   'semestre': '2022-1',
8   'enunciado': 'Como funciona un flip flop rs con compuertas nand',
9   'fecha': '30-10-22'
10 }

```

## Diagrama



## Tabla

S	R	Q	Q'	Acción
0	0	x	x	No valida
0	1	0	1	Apaga
1	0	1	0	Enciende
1	1	Q	Q'	Mantiene

## Referencias

- Diapositivas Roberto Mandujano página 628,2022-1

- Ilustración hecha por Victor Miguel B.P.
- *FLIP FLOP RS CON COMPUERTAS NAND (74LS00)*. (2021, 13 enero). YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=3XpG7D1KWmk>
  - Esta mal